

پارسا محمدپور - ۹۸۲۴۳۰۵۰

پویا جهانگیری - ۹۸۲۴۳۰۷۶

گزارش آزمایش دوم:

در این آزمایش از ما خواسته شده بود تا با استفاده از جدول کارنو، عبارت های داده شده را تا حد ممکن ساده و سپس پیاده سازی کنیم.

• الف)

در این قسمت از ما خواسته شده تا عبارت زیر را با استفاده از جدو کارنو ساده سازی کرده و سپس مدار حاصل را پیاده سازی کنیم.

$$F(A, B, C) = [(A' + B + C)(A + B)(A + C)]$$

$$= (A'B + AB + B + AC + BC)(A + C)$$

$$= A'BC + AB + ABC + AB + BC + AC + AC + ABC + BC$$

حال که مقدار معادل عبارت فوق را بدست آوردیم، با استفاده از جدول کارنو، مقدار ساده سازی شده آن را پیدا می کنیم:


A BC	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	11
10	0	1

همانطور که در جدول مشخص است، ما سه تا عبارت دو تایی داریم. این سه تا در جدول فوق با رنگ های یکسان مشخص شده اند.

(اینکه در یک خانه سه تا عدد یک نوشته شده است برای این است که نشان دهیم عدد آن خانه چند بار مورد استفاده قرار گرفته است و رنگ های یکسان نشانه با هم در نظر گرفته شدن عبارت ها هستند). پس با استفاده از جدول کارنو به عبارت زیر می رسم:

$$F(A, B, C) = BC + AB + AC$$

 حال با توجه به عبارت بدست آمده به پیاده سازی مدار این عبارت می پردازیم. اما در هنگام پیاده سازی به دلیل اینکه تراشه گیت OR نداشتیم، از تراشه های گیت NAND برای پیاده سازی آن استفاده کردیم. برای این پیاده سازی (پیاده سازی گیت OR با گیت NAND) به صورت زیر عمل کردیم:



سپس مدار را مشابه آزمایش قبلی پیاده‌سازی کردیم و تمامی ورودی‌های مورد نظر را به آن اعمال کردیم و خروجی‌های متناظر را در جدول زیر وارد کردیم:

A	B	C	F
1	1	1	5.014
1	1	0	5.015
1	0	0	0.007
1	0	1	4.991
0	0	1	0.008
0	0	0	0.011
0	1	0	0.012
0	1	1	5.005

حال همانطور که در پیش توضیح داده شد به خاطر اتلاف و ... ممکن است اعداد بدست آمده خود صفر ولت و پنج ولت نباشند، و ما بازه بین سه یا سه و نیم ولت تا پنج ولت را برای یک منطقی، و بازه بین صفر ولت تا دو ولت را برای صفر منطقی در نظر می‌گیریم. بازه‌های بین را هم مقدار خالی می‌گذاریم که با هر تغییر خیلی کوچک در مدار، خروجی تغییر نکند یا با بروز نوسانات مختلف، مقدار خروجی، مدام تغییر نکند.

حال همانطور که از نتیجه جدول کارنو مشخص است، این گیت، گیت اکثریت (majority gate) می‌باشد. این گیت بدین گونه عمل می‌کند که اگر بیشتر از ۵۰٪ از ورودی‌ها یک باشند، خروجی آن نیز یک می‌شود. از کاربرد‌های این گیت می‌توان به جاهایی اشاره کرد که در آن چندین عامل تاثیرگذار در یک خروجی داریم و می‌خواهیم برآیند آن‌ها را بدانیم. علاوه بر این، در جمع‌کننده‌ها (adder)، تفریق‌کننده‌ها (subtractors)، توابع هش‌کننده (hash functions) و ... اشاره کرد.

• (ب)

در این قسمت از ما خواسته شده است تا عبارت زیر را با استفاده از جدول کارنو ساده کرده و سپس مدار ساده‌سازی شده را پیاده‌سازی کنیم.

$$F(A, B, C, D) = \sum(1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14) + d(0, 7)$$

حال با توجه به اینکه در این سوال، اعداد داخل جدول را باید بدانیم، ابتدا در جدول زیر اعداد هر خانه را مشخص می‌کنیم.

AB CD	00	01	11	10
00	0	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

حال با توجه به جدول بالا و اعداد داده شده در سوال، جدول کارنو این عبارت را بدست می‌آوریم:

AB CD	00	01	11	10
00	X	1	1	0
01	11	1	0	1
11	11	X	0	1
10	0	1	1	0

همانطور که می‌دانیم، می‌توان از مقادیر بی‌اهمیت (don't care) در جدول، بنا به حالت مورد نظر، به عنوان صفر یا یک استفاده کرد. در این مثال مقادیر بی‌اهمیت با X نشان داده شده‌اند. مقدار X ای که در جدول با رنگ سبز در نظر گرفته شده است را برابر با یک در نظر می‌گیریم. سپس مانند مثال قبلی، رنگ‌های یکسان نشان دهنده این است که آن‌ها را با یکدیگر در نظر می‌گیریم. پس با توجه به جدول کارنو، به عبارت زیر می‌رسیم:

$$F(A, B, C, D) = DB' + BD' + A'D$$

حال مانند سوال قبل، مدار متناظر با این عبارت را پیاده‌سازی کردیم و سپس اعداد مورد نظر برای آن یادداشت کردیم. البته با توجه به اینکه مقدار ساده‌سازی شده این عبارت نشان می‌دهد که این عبارت مستقل از متغیر C می‌باشد و برای همین در مدار پیاده‌سازی شده، متغیر C را در نظر نگرفتیم تا هم تعداد حالت‌ها کمتر شود (از ۱۶ حالت به ۸ حالت رسیدیم) هم چون تأثیری در مدار و خروجی نداشت. اعداد اندازه گیری شده به شرح زیر می‌باشند:

A	B	D	F
1	1	1	0.350
1	1	0	5.018
1	0	0	0.005
1	0	1	5.012
0	0	1	5.010
0	1	1	5.011
0	1	0	5.005
0	0	0	0.004

همانطور که پیشتر توضیح داده شد برای ساده‌سازی در این مدار، یکی از مقادیر بی‌اهمیت را برابر با یک و دیگری را بدون تغییر گذاشتیم. این مقادیر بی‌اهمیت حالت‌هایی هستند که بنا به استفاده می‌توان آن‌ها را صفر یا یک در نظر گرفت و رفتار مدار در این دو حالت برای ما اهمیتی ندارد. برای مثال اگر ورودی‌های این تابع، خروجی‌های تابعی دیگر باشند و آن تابع، خروجی مشابه مانند 0000 (مقادیر a, b, c, d در همین مثال) را در هیچ حالتی نتواند ایجاد کند، پس اهمیتی ندارد که ما در این مدار خروجی متناظر برای این حالت را چه چیزی در نظر بگیریم.

پیش گزارش آزمایش بعدی:

این آزمایش ما پیاده سازی مالتی پلکسر، دیکودر و انکودر را مرور می کنیم و سپس به پیاده سازی آن با گیت های پایه در زبان VHDL می پردازیم. سپس یک عبارت جبری را مانند سری های قبلی داریم که آن را ساده سازی می کنیم و سپس با استفاده از دیکودر این مدار را پیاده سازی می کنیم. همچنین کد های VHDL برای مدار های خواسته شده این سوال، به صورت زیر می باشد:

• Decoder:

کد VHDL ماژول مورد نظر و همچنین عکس حاصل از شبیه سازی به صورت زیر می باشد:

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity decoder is
port(
a : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
b : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)
);
end decoder;

architecture bhv of decoder is
begin
b(0) <= not a(1) and not a(0);
b(1) <= not a(1) and a(0);
b(2) <= a(1) and not a(0);
b(3) <= a(1) and a(0);
end bhv;
```

00	01	10	11
0001	0010	0100	1000

• Encoder:

کد VHDL این ماژول مورد نظر به همراه عکس حاصل از شبیه سازی آن به صورت زیر است (در آخرین ورودی شبیه سازی نشان دهنده این است که اولویت با ورودی سمت چپی a است):

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity encoder is
port(
a : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
b : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0)
);
end encoder;

architecture bhv of encoder is
begin
b(0) <= a(3) or a(1);
b(1) <= a(3) or a(2);
end bhv;
```

0000	0001	0010	0100	1000	1010
00		01	10	11	

• Multiplexer:

در تصویر زیر، کد VHDL مازول به همراه عکس از شبیه سازی موجود می باشد:

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;

entity multiplexer is
port(
a : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
s : in STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
b : out STD_LOGIC
);
end multiplexer;

architecture bhv of multiplexer is
begin
b <= (a(0) and not s(0) and not s(1))
      or (a(1) and s(0) and not s(1))
      or (a(2) and not s(0) and s(1))
      or (a(3) and s(0) and s(1));
end bhv;

```

Msgs										
/tb_multiplexer/a	4'b0101	0101								
/tb_multiplexer/s	2'b11	00		01		10		11		
/tb_multiplexer/b	0									

آموزه های این جلسه:

در این جلسه آزمایشگاه کار مجدداً با ولت متر و منبع تغذیه و ... را یاد گرفتیم. علاوه بر آن به دلیل نبود تعداد کافی، مجبور شدیم گیت OR را با گیت های NAND پیاده سازی کنیم که در نوع خود جالب بود و همچنین کار کردن با مدارهایی که شلوغ می شوند و در آن ها سیم زیاد می شود، کار کردیم. علاوه بر این ها کار کردن با جدول کارنو یادآوری شد و همچنین برای پیش گزار آزمایش بعدی، کار کردن با modelsim و کدهای VHDL یادآوری شد و همین پیاده سازی در سطح گیت مازول های گفته شده نیز باعث یادآوری آن ها شد.